

BAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN II

ES1: Bipolartransistor-Grundschaltungen

Versuchsaufgaben

Autor: Richard Grünert

12.5.2020