
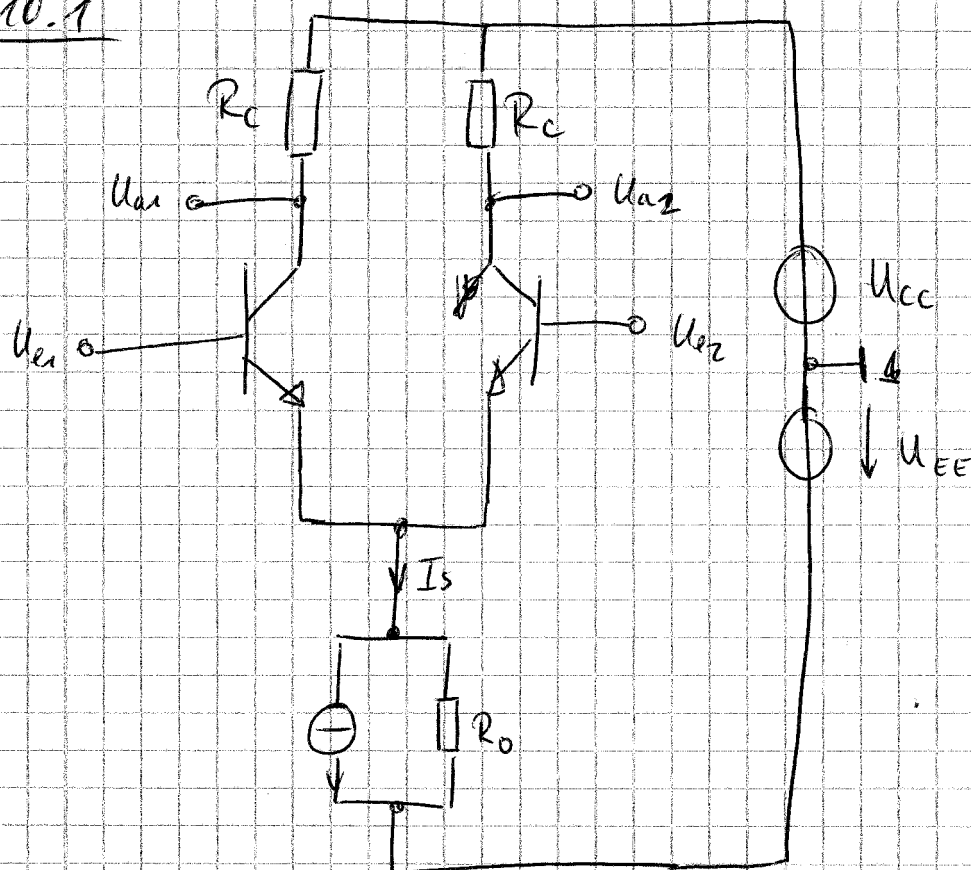


10.1

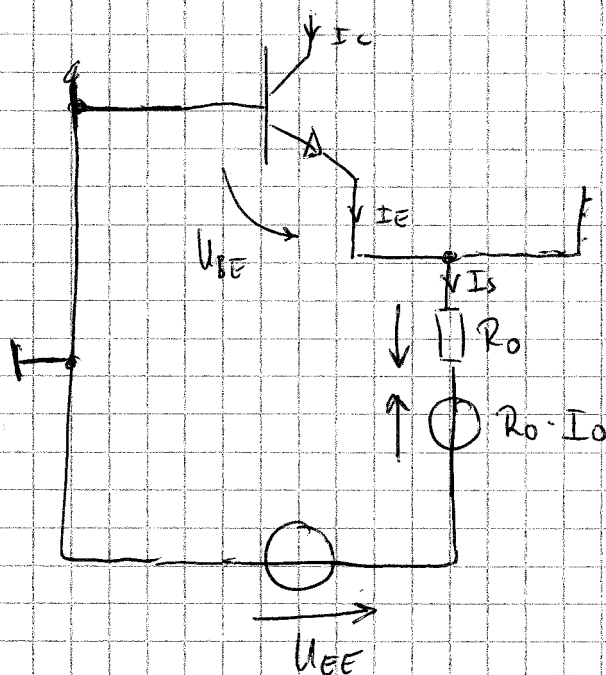

1.) Arbeitspunkt: U_a , I_c ; $U_{e1} = U_{e2} = 0V$
 $\rightarrow U_{a1} = U_{a2} = U_a$, $I_{c1} = I_{c2} = I_c$

$$I_E \approx I_c \quad \rightarrow \quad I_s = 2 \cdot I_c$$



~~BE~~

Näherung:

$$U_{BE} + \underbrace{I_s \cdot R_0}_{2I_c} - R_0 \cdot I_o - U_{EE} = 0$$

$$I_c = \frac{U_{EE} + I_o \cdot R_0 - U_{BE}}{2 \cdot R_0}$$


$$I_c = 4572 \mu A, \quad I_c = 421,5 \mu A$$

$$U_a = U_{CC} - I_c \cdot R_c$$

$$U_a = 8,6775 V$$

7.3

1.)

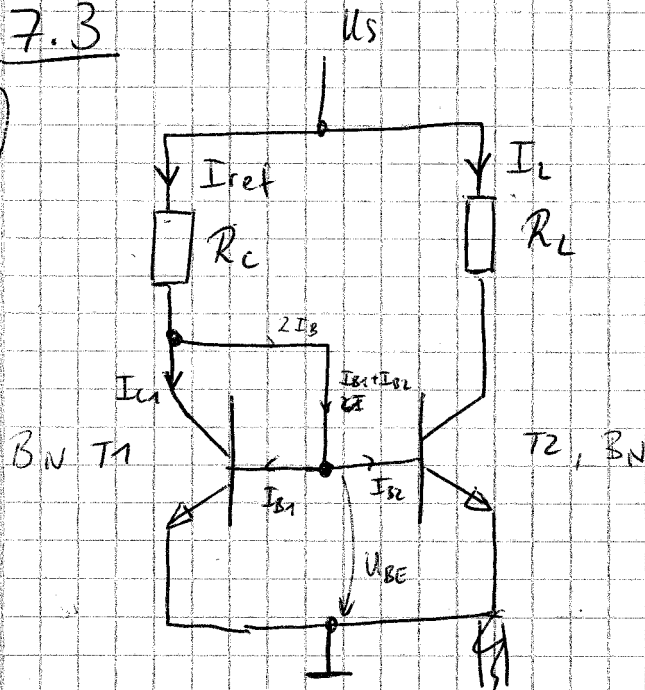

Gleiche Transistoren,
gleiche U_{BE} , $\beta_{N1} = \beta_{N2}$

$$\leadsto I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

$$\text{bei } T1: U_{BE} = U_{CE}$$

$$\text{Übersetzungsverh.} = 1 \Rightarrow I_{ref} = I_L$$

$$I_{ref} = I_{C1} + 2 \cdot I_B$$

$$= I_{C1} + 2 \cdot \frac{I_{C1}}{\beta_N}$$

$$I_{ref} = I_{C1} \left(1 + \frac{2}{\beta_N} \right)$$

$$I_{C2} = I_L = I_{C1} \cdot A_N \cdot I_{ES} \left(e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$I_{C1} = A_N \cdot I_{ES} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1 \right)$$

Übers. verh.:

$$\frac{I_{C2}}{I_{ref}} = \frac{A_N \cdot I_{ES} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1 \right)}{A_N \cdot I_{ES} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{2}{\beta_N} \right)}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta_N}} \approx 1 \quad (\beta_N \rightarrow \infty)$$

Fehler:


$$\Delta \frac{V_{CE} I_L}{I_{ref}} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta_N}}$$

$$= 1 - \frac{\beta_N}{\beta_N + 2}$$

$$= \frac{\beta_N + 2 - \beta_N}{\beta_N + 2}$$

$$\Delta = \frac{2}{\beta_N + 2}$$

2.)

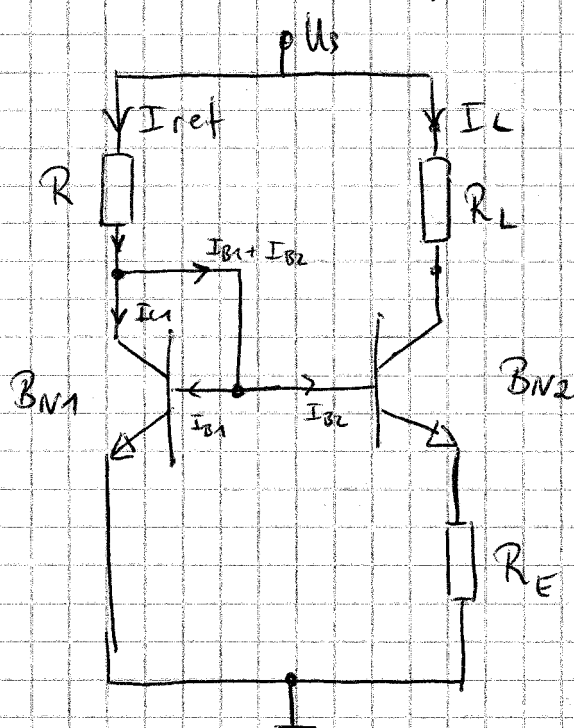

$$I_{ref} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2}$$

$$I_L = I_{C2} = A_{N2} \cdot I_{ES2} \left(e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$\frac{I_L}{I_{ref}} = \frac{I_L}{I_{ref}}$$

$$I_{C1} = A_{N1} \cdot I_{ES1} \left(e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}} - 1 \right)$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta_{N1}} \quad I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta_{N2}}$$

$$\frac{I_L}{I_{ref}} = \frac{I_{C2}}{I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta_{N1}} + \frac{I_{C2}}{\beta_{N2}}} = \frac{I_{C2}}{I_{C1} \left(1 + \frac{1}{\beta_{N1}} \right) + \frac{I_{C2}}{\beta_{N2}}}$$

2)

$$U_{BE2} = U_{BE1} - U_{RE}$$

$$\frac{I_L}{I_{ref}} = \frac{A_{N2} \cdot I_{ES2} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}} - 1 \right)}{A_{N1} \cdot I_{ES1} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}} - 1 \right) \left(1 + \frac{1}{B_{N1}} \right) + \frac{A_{N2} \cdot I_{ES2} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}} - 1 \right)}{B_{N2}}}$$

$\frac{1}{A_{N1}}$

$$A_N = \frac{I_C}{I_E}$$

$$A_N \cdot I_E = I_C \approx$$

$$A_N \cdot (I_C + I_B) = B_N \cdot I_B$$

$$A_N (1 + B_N) = B_N$$

$$A_N = \frac{B_N}{1 + B_N} = \frac{1}{1 + \frac{1}{B_N}}$$

Teilen durch $A_{N2} \cdot I_{ES2} \cdot e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}}$

$$\frac{I_L}{I_{ref}} = \frac{1}{\frac{I_{ES1} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}} - 1 \right)}{A_{N2} \cdot I_{ES2} \cdot \left(e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}} - 1 \right)} + \frac{1}{B_{N2}}}$$

* vernachl.

$$\frac{I_L}{I_{ref}} = U_{BE2} = U_{BE1} - U_{RE}$$

$$\frac{I_L}{I_{ref}} = \frac{1}{\frac{I_{ES1}}{I_{ES2}} \cdot e^{\frac{U_{BE1} - (U_{BE1} - U_{RE})}{U_T}} \cdot \frac{1}{A_{N2}} + \frac{1}{B_{N2}}}$$

$\frac{1 + B_{N2}}{B_{N2}}$

$$\frac{I_L}{I_{ref}} = \frac{1}{\frac{I_{ES1}}{I_{ES2}} \cdot e^{\frac{U_{RE}}{U_T}} \cdot \frac{1 + B_{N2}}{B_{N2}} + \frac{B_N}{B_{N2}}}$$

$\frac{B_N}{B_{N2}}$

$$\frac{I_{ES1}}{I_{ES2}} \cdot e^{\frac{U_{RE}}{U_T}} \cdot (1 + B_N) + 1$$

der Fehler hängt hauptsächlich von dem
Term $e^{-\frac{U_{RE}}{U_T}}$ ab.

3.) $I_{ES1} \approx I_{ES2}$ β_N sehr groß


$$\frac{I_L}{I_{ref}} = \frac{1}{e^{-\frac{U_{RE}}{U_T}}} = \frac{1}{e^{\frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{U_T}}}$$

$$\frac{1}{R_E} = \frac{I_L}{U_T} \cdot \ln\left(\frac{I_L}{I_{ref}}\right)$$

$$\parallel R_E = \frac{U_T}{I_L} \cdot \ln\left(\frac{I_{ref}}{I_L}\right)$$

4.) $\frac{I_L}{I_{ref}} = 100 \Rightarrow R_E = 120 \text{ k}\Omega$

7.4

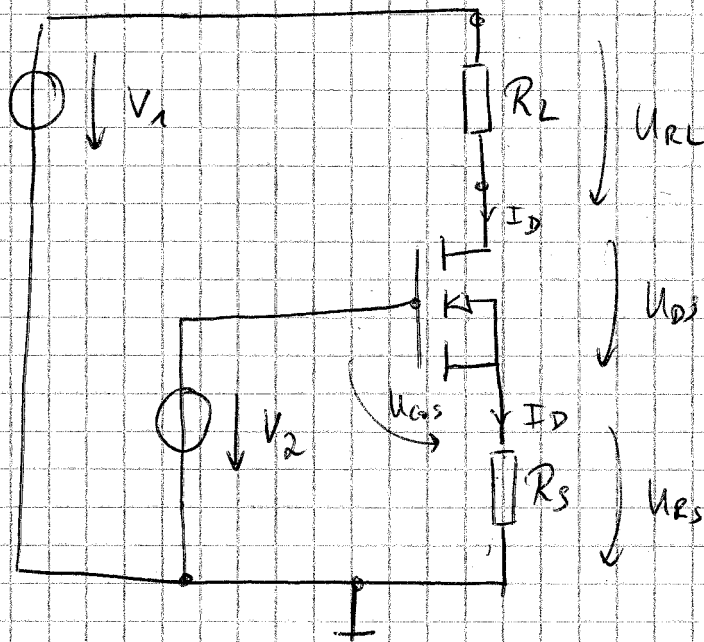

$$a) I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GSoff}} \right)^2$$

$$V_2 = U_{GS} + U_{RS}$$

$$V_2 = U_{GS} + I_D \cdot R_S$$

$$R_S = \frac{V_2 - U_{GS}}{I_D} = \frac{V_2 - U_{GS}}{I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GSoff}} \right)^2}$$

$$R_S = \frac{V_2 - \left(\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}} + 1} \right) U_{GSoff}}{I_D}$$

$$b) V_1 = U_{RL} + U_{DS} + U_{RS}, \quad R_{Lmin} = 0.52$$

$$R_{Lmax} = \frac{V_1 - U_{DS} - U_{RS}}{I_D} = \frac{V_1 - U_{DS} - R_S I_D}{I_D} = \frac{V_1 - U_{DS}}{I_D} - R_S$$

$$U_{DS} = U_{GS} - U_{GSoff}$$

$$= \left(\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} + 1 \right) U_{GSoff} - U_{GSoff}$$

$$= U_{GSoff} \left(\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right)$$

↖ Einsetzen

$$R_{Lmax} = \frac{V_1 - U_{GSoff} \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}}{I_D} - R_S$$


e) @ $R_L = 0 \Omega$

$$P_{VM} = U_{DS} \cdot I_D = (V_1 - I_D R_S) I_D$$

f) $P_{RS} = I_D^2 \cdot R_S$

10.2

1)

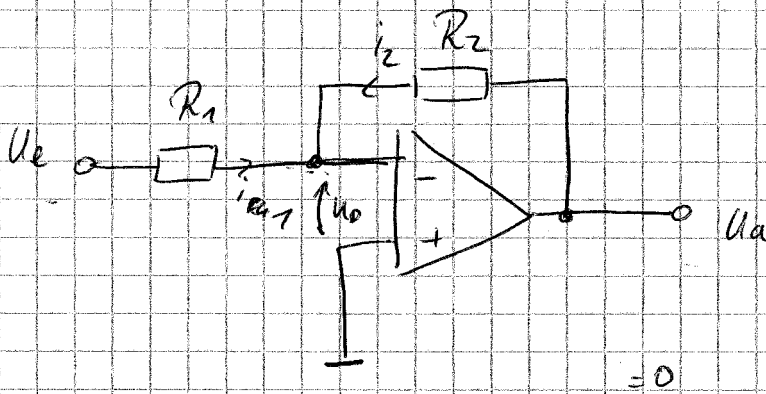

$$2) \quad U_a = V_o \cdot U_D = V_o (\cancel{U_P} - U_n) \\ = -V_o \cdot U_n$$

Überlagerung:

$$U_n = U_n|_{U_e=0} + U_n|_{U_a=0}$$

$$U_n = U_e \frac{R_2}{R_1+R_2} + U_a \cdot \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$U_a = -V_o \left(U_e \frac{R_2}{R_1+R_2} + U_a \frac{R_1}{R_1+R_2} \right) \\ = -V_o U_e \frac{R_2}{R_1+R_2} - V_o U_a \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$$U_a \left(1 + V_o \frac{R_1}{R_1+R_2} \right) = -V_o U_e \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$\frac{U_a}{U_e} = V = \frac{-V_o \frac{R_2}{R_1+R_2}}{1 + V_o \frac{R_1}{R_1+R_2}} = - \frac{V_o R_2}{(R_1+R_2) + V_o R_1}$$

$$V = - \frac{R_2}{\frac{R_1+R_2}{V_o} + R_1}$$

$$40 \text{ dB} \Rightarrow \cancel{100 \times} \quad \frac{U_a}{U_e} = 100$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad V_0 \rightarrow \infty$$

$$|V| = \left| -\frac{R_2}{R_1} \right| = 100$$

$$R_2 = 100 \cdot R_1 = 1 \text{ M}\Omega$$

$$4.) \quad \Delta V = \underbrace{V_{\text{ideal}}}_{-\frac{R_2}{R_1}} - \underbrace{V_{\text{real}}}_{\left(-\frac{R_2}{\frac{R_1+R_2}{V_0} + R_1} \right)}$$

$$\frac{\Delta V}{V_{\text{ideal}}} = 0,01 \Rightarrow \text{A}\%$$

$$= \frac{\frac{R_2}{\frac{R_1+R_2}{V_0} + R_1}}{\frac{R_2}{R_1}} - 1$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{R_1+R_2}{R_1 V_0} \right) + 1} - 1$$

$$1,01 = \frac{1}{\frac{R_1+R_2}{R_1 V_0} + 1}$$


$$\frac{1}{1,01} - 1 = \frac{R_1+R_2}{R_1 V_0}$$

$$V_0 = \frac{R_1+R_2}{\left(\frac{1}{1,01} - 1 \right) \cdot R_1}$$

$$\boxed{V_0 = 10201}$$

10.7

1.)

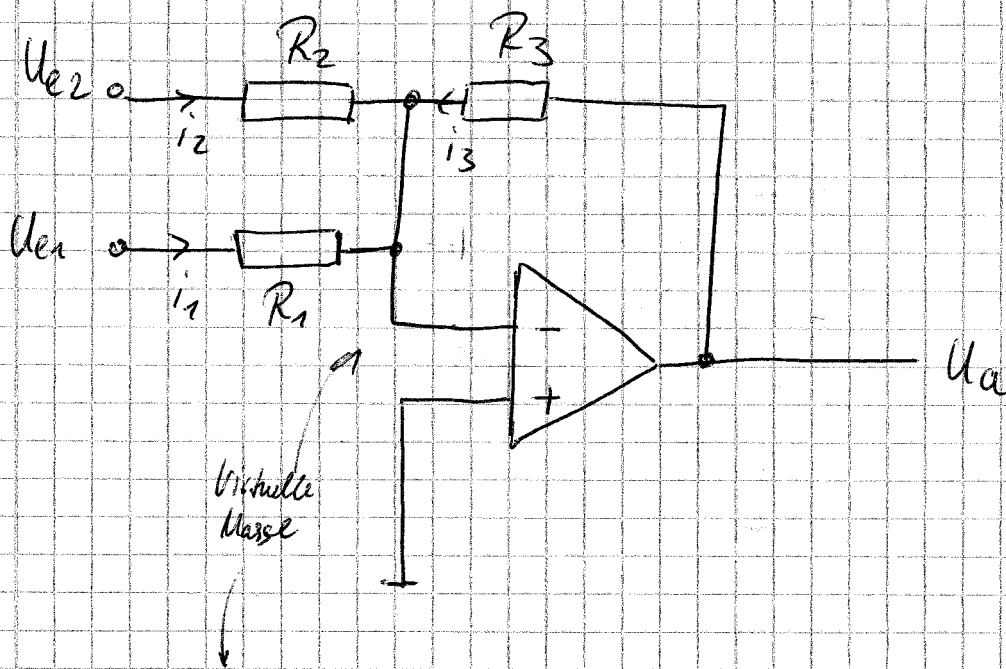

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} + \frac{U_a}{R_3} = 0$$

$$U_a = - \underbrace{\frac{R_3}{R_1}}_{0,5} \cdot U_{e1} - \underbrace{\frac{R_3}{R_2}}_{0,25} \cdot U_{e2}$$

2.)

U_{e1}	1V	10V	-2V	-8V
U_{e2}	1V	-10V	-8V	-1,6V
U_a	-0,75V	-2,5V	3V	4,4V

3.)


$$\left. \begin{array}{l} \frac{R_3}{R_1} = 2 \\ \frac{R_3}{R_2} = 3 \end{array} \right\} \frac{3 \cdot R_2}{R_1} = 2 \leadsto \boxed{\frac{R_2}{R_1} = \frac{2}{3}}$$

$$R_3 = 2 \cdot R_1, \quad R_3 = 3 \cdot R_2$$

$$\text{z.B. } R_1 = 6k\Omega$$

$$R_2 = 4k\Omega$$

$$R_3 = \cancel{3k\Omega} 12k\Omega$$

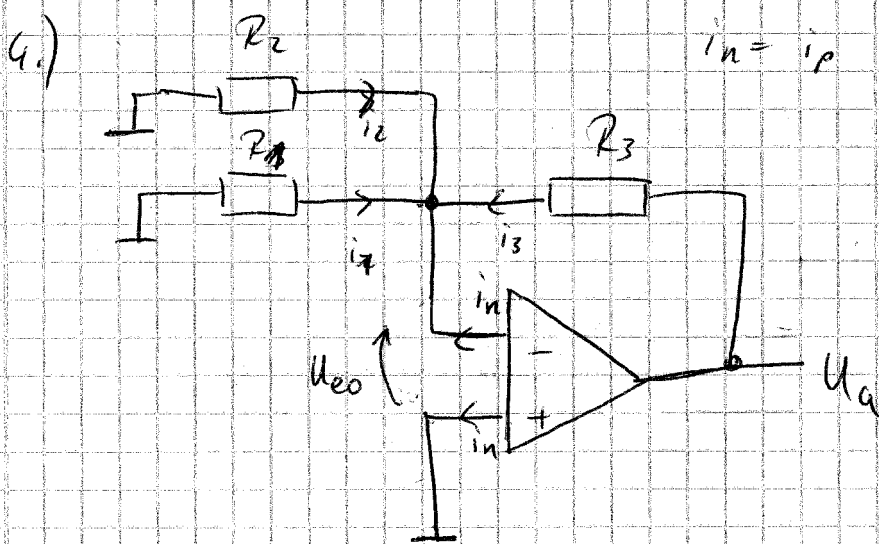


$$i_1 + i_2 + i_3 + i_n = 0$$

$$\frac{U_{eo}}{R_1} + \frac{U_{eo}}{R_2} + \frac{U_a + U_{eo}}{R_3} + i_n = 0$$

$$\rightarrow U_a = R_3 \left(-i_n - \frac{U_{eo}}{R_1} - \frac{U_{eo}}{R_2} \right) - U_{eo}$$

$$= \underbrace{-R_3 \cdot i_n}_{\text{Fehlerrsp.}} + \underbrace{\left(-\frac{R_3}{R_1} U_{eo} - \frac{R_3}{R_2} U_{eo} - U_{eo} \right)}_{\text{Summ. verst.}}$$

$$U_a = -22,5 \text{ mV}$$

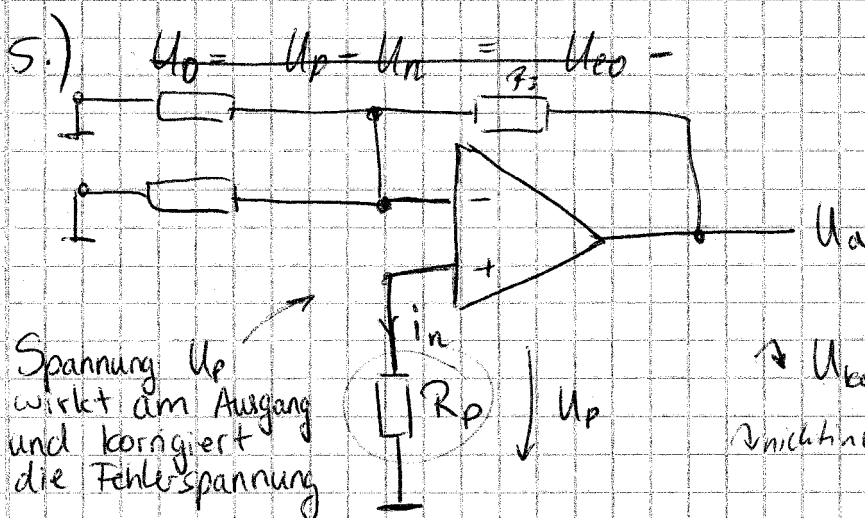

Spannung U_p wirkt am Ausgang und korrigiert die Fehler-Spannung

$$U_{\text{komp.}} = R_f \cdot i_n = V \cdot U_p$$

nicht-nu. Verst. bezgl. Spannung U_p

$$U_{\text{komp.}} = U_p \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) = i_n \cdot R_3$$

$$i_n \cdot R_p \left(1 + \frac{R_3}{R_1 \parallel R_2} \right) = i_n \cdot R_3$$

$$R_p \cdot R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1 \parallel R_2}}$$

$$\rightarrow R_p = \frac{1}{\frac{1}{5k\Omega} + \left(\frac{1}{10k\Omega} \parallel 20k\Omega \right)}$$

$$R_p = 2,857k\Omega$$